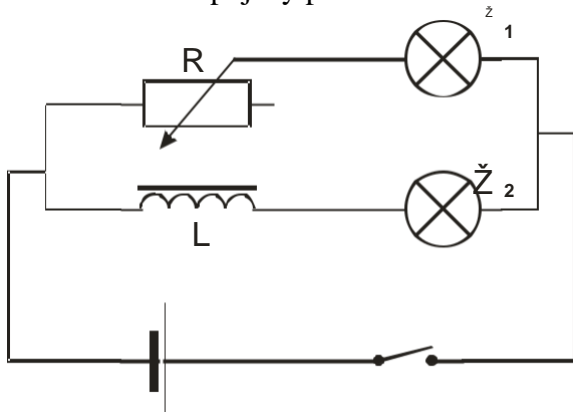




4.5.11 Vlastní indukce

Předpoklady: 4508, 4510

Máme obvod zapojený podle schématu na obrázku.



Reostat je nastaven tak, aby obě žárovky svítily stejně.

Po zapnutí se druhá žárovka rozsvítí ztelně později.

Jediný rozdíl v obou v čtvrtkách je v cívkce \Rightarrow cívkka musí zabraňovat žárovce v rozsvícení.

Co se v cívkce děje?

Zapneme obvod \Rightarrow v cívkce začíná téct proud \Rightarrow zvětšuje se magnetický indukční tok jejího magnetického pole \Rightarrow v cívkce se musí ní indukovat proud, který působí proti této změně \Rightarrow na koncích cívkky se objevuje napětí opačné polarity než má zdroj \Rightarrow pokud by naindukované napětí mělo stejnou hodnotu jako napětí zdroje, přes cívkku by netekl proud.

Cívkka nemůže naindukovaným napětím zcela vyrušit napětí zdroje. Pak by přes ni netekl proud, magnetický indukční tok by byl stále nulový a v cívkce by se nic neindukovalo (na indukci je potřeba změna) \Rightarrow cívkka proud pouze zmenší a proud cívkou postupně roste a žárovka se rozsvítí. Tento děj se nazývá **vlastní indukce** (cívkka indukuje sama v sobě napětí kvůli proudu, který prochází přes ní).

Jak spočítat indukované napětí?

$$U_i = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Jak se určí ?

je přímo úměrné procházejícímu proudu $\Rightarrow \Phi = L I$ (Pokud se nemění permeabilita prostředí. Tento předpoklad nebývá často splněn, například u každé cívkky s feromagnetickým jádrem se mění nasycení jádra a tím i permeabilita prostředí).

Konstanta úměrnosti L se nazývá **indukčnost cívkky** (závisí na její konstrukci).

$$U_i = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{L \Delta I}{\Delta t} = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$U_i = L \frac{I}{t}$$

$$L = \frac{U_i \cdot t}{I} \quad \text{č} \quad 1 \text{ H} = \frac{1 \text{ V} \cdot 1 \text{ s}}{1 \text{ A}}$$

Indukčnost (VELMI malou) má i obyčejný rovný drát.

Velkou indukčnost mají cívky (bez jádra 10^{-6} H až 10^{-2} H, s jádrem 10^{-1} H až 10^2 H)

Vzorec pro indukčnost cívky: $L = \frac{N^2 \cdot S}{l}$.

- N – počet závitů,
- S – plocha závitů,
- l – délka cívky,
- μ – permeabilita (pokud je jádro železné mění se).

Pomocí indukčnosti můžeme také vyjádřit energii magnetického pole cívky: $E_m = \frac{1}{2} L I^2$.

Opět tvar: $E = \frac{1}{2} \text{ charakteristika} \cdot \text{stav}^2$ jako u kondenzátoru ($E = \frac{1}{2} C U^2$), kinetické energie ($E = \frac{1}{2} m v^2$) nebo pružiny ($E = \frac{1}{2} k x^2$).

Př. 1: Na cívce o indukčnosti 0,12 H bylo po dobu 0,01 s indukované napětí 25 V. Jak se za tuto dobu změnil proud v cívce?

Pouhé dosazení do vzorce: $L = 0,12 \text{ H}$, $U_i = 25 \text{ V}$, $t = 0,01 \text{ s}$, $I = ?$

$$U_i = L \frac{I}{t} \Rightarrow I = \frac{U_i \cdot t}{L} = \frac{25 \cdot 0,01}{0,12} \text{ A} = 2,1 \text{ A} \Rightarrow \text{proud se zmenšil.}$$

Proud v cívce se zmenšil o 2,1 A.

Př. 2: Urči indukčnost školní cívky 600 závitů, pokud není nasazena na železném jádře.

$N = 600$, $l = 7,5 \text{ cm} = 0,075 \text{ m}$, $S = r^2 = 0,025^2 \text{ m}^2 = 0,000625 \text{ m}^2$ (plocha dutiny cívky, jde přibližně o kruh s průměrem 5 cm)

= 0 cívka má vzduchové jádro

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} = \frac{4 \cdot 10^{-7} \cdot 600^2 \cdot 0,000625}{0,075} \text{ H} = 0,012 \text{ H}$$

Školní cívka s 600 závity má indukčnost 0,012 H.

Př. 3: Předpokládej, že železné jádro zvětší indukčnost školní cívky 2000 krát. Urči energii cívky, pokud přes ní protéká proud 0,1 A. Jak dlouho může tato energie zajistit svícení žárovky 6,3 V, 0,1 A?

$L_0 = 0,012 \text{ H}$, $r = 500$, $I = 0,1 \text{ A}$, $U_z = 6,3 \text{ V}$, $E_m = ?$, $t = ?$

$$L = r L_0 = 2000 \cdot 0,012 \text{ H} = 24 \text{ H}$$

$$E_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 0,1^2 = 0,12 \text{ J}$$


$$E_m = W = U I t \Rightarrow t = \frac{E_m}{U I} = \frac{0,12}{0,1 \cdot 6,3} \text{ s} = 0,2 \text{ s}$$

Ve školní cívce 600 závitů se železným jádrem je při proudu 0,1 A soustředěna energie 0,12 J, která by stačila žárovce na svit po dobu 0,2 s.

Vrátíme se k pokusu, zakreslíme do grafu průběh napětí na cívce, způsobeného zdrojem (pro zjednodušení budeme předpokládat, že v obvodu není zapojená žárovka).


Napětí způsobené zdroje je 0 V do okamžiku zapnutí t_z , pak ihned vzroste na hodnotu U_z , v

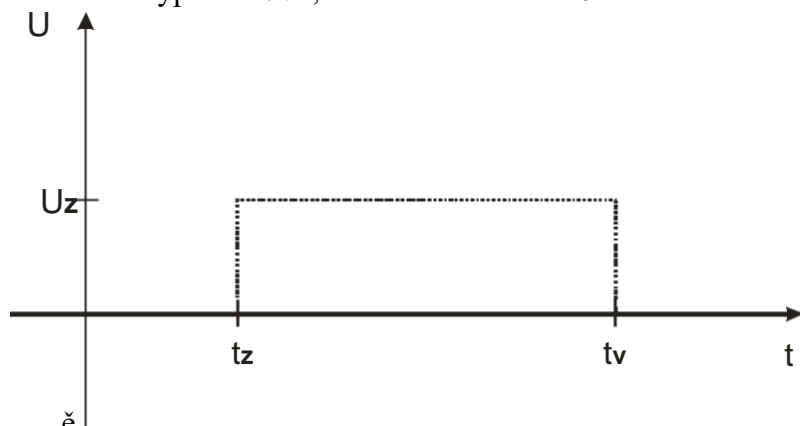okamžiku vypnutí t_v , okamžitě klesne na 0 V.




Napětí indukované na cívce musí mít v okamžiku zapnutí hodnotu U_z . (Indukované napětí je dáno asovou změnou indukčního toku, kdyby indukované napětí bylo větší než U_z a jeho absolutní hodnota tedy menší, došlo by ke skokovému nárůstu napětí v cívce a tím skokovému nárůstu proudu v ní, který by způsobil naindukování obrovského napětí záporného znaménka). Podmínkou existence indukovaného napětí v cívce je změna indukčního toku, změna proudu a tedy i postupný úbytek záporného napětí indukovaného cívkou. Jeho hodnota se postupně blíží 0 V.

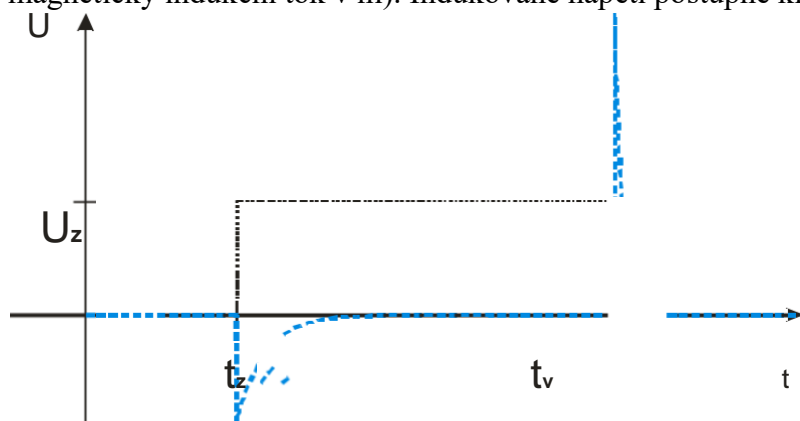V okamžiku vypnutí velice rychle klesne napětí způsobované zdrojem, s ním rychle klesne proud cívkou a tím dojde k naindukování velkého kladného napětí v cívce (snaží se udržet magnetický indukční tok v ní). Indukované napětí postupně klesá k nule.



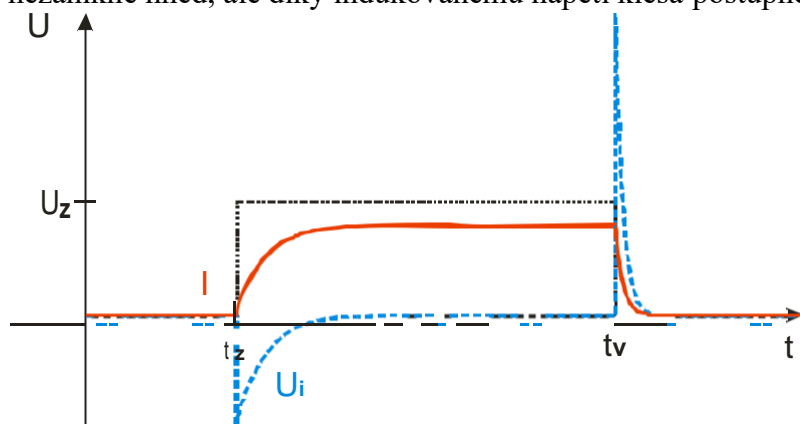Proud, který teče cívkou je buzen součtem obou napětí se správnými znaménky. V okamžiku zapnutí je nulový a teprve postupně vzrůstá než dosáhne stabilní velikosti. Po vypnutí nezanikne hned, ale díky indukovanému napětí klesá postupně.



Celý děj můžeme také vysvětlit pomocí energie.

Cívka, kterou prochází proud a která vytváří magnetické pole, obsahuje energii

$$E_m = \frac{1}{2} L I^2$$

Cívka svou energii získává ze zdroje po dobu, kdy aťas indukuje napětí U_i , tím se zmenšuje množství energie, které zdroj dodává zbytku obvodu, a žárovka nesvítí.

Při vypínání naopak cívka svou energii do obvodu zpětně uvolní a tím prodlouží dobu, kdy obvodem prochází proud.

Př. 4: Pokud necháme železné U-jádro cívky otevřené (bez horní části) doba mezi rozsvícením první a druhé žárovky se zmenší.

a) Vysvětli.

b) Odhadni, co se bude v obvodu dít, pokud jádro uzavřeme při sepnutém obvodu.

c) Odhadni, co se stane, pokud se při sepnutém obvodu pokusíme jádro otevřít.

a)

Pokud je jádro otevřené, je indukčnost cívky menší \Rightarrow zmenší se její schopnost indukovat proti napětí a tím i doba, o kterou dokáže zpoždit rozsvícení svíčky.

Jiný pohled pomocí energie: Pokud je indukčnost cívky menší, dokáže cívka nashromáždit méně energie a tím se zkrátí doba, po kterou energie ze zdroje přechází do cívky a nemůže rozsvítit žárovku.

b)

Pokud jádro uzavřeme, zvětší se indukčnost cívky, ta naindukuje protinapětí, které by mělo zmenšit proud v obvodu a zhasnout na chvíli žárovku.

Z hlediska energie: Zvětší se schopnost cívky shromažďovat energii a dokud cívka neshromáždí tuto energii, nebude dostatek energie na žárovku, která pohasne. c)

Pokud jádro otevřeme, zmenší se indukčnost cívky, ta se bude chovat stejně jako kdyby přes ní začal procházet menší proud, bude se ho snažit podpořit naindukováním proudu se stejným směrem \Rightarrow obvodem poteče větší proud a žárovka se více rozsvítí.

Z hlediska energie: Zmenší se schopnost cívky shromážďovat energii a cívka přebytečnou energii uvolní do obvodu, kde energie rozsvítí žárovku více než normálně.

Shrnutí: Cívka indukuje napětí, i když se mění pouze proud procházející přes ní.