

4.6.6 Složený sériový RLC obvod st řídavého proudu

Předpoklady: 4212, 4605

Minulá hodina: Ohmický odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však s čítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu v ětu (zřejmě proto, že ob ě veličiny způsobují rozdílný posun proudu a nap ětí v obvodu).

⇒ Musíme vymyslet nějaký konzistentní postup, jak podobné příklady počítat, i v případě, že do obvodu přidáme kondenzátor.


Co musí náš postup splnit?

- U součástek není důležitý pouze jejich „odpor“, ale i fázový posun, kter ý způsobují ⇒ musíme je popisovat pomocí obou čísel.
- Pro sériový RL obvod musíme dostat stejné výsledky jako v minulé hodin ě.

Jak popsat součástky a zachytit velikost (odpor, kapacitance, induktance) a fázový posun?


Nápad: Dvě čísla charakterizují vektory ⇒ budeme zobrazovat všechny druhy impedancí (odpor, kapacitance, induktance) pomocí vektorů (**fázorů**) jejichž:

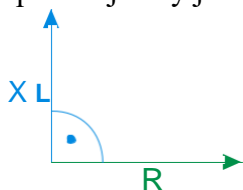- velikost odpovídá velikosti impedance,
- úhel, který svírají nap říklad s osou x , odpovídá fázovému posunu, který způsobují. My jsme tento obrázek použili již v minulé hodin ě.



Modr ě je nakreslen fázor induktance, zelen ě fázor odporu.

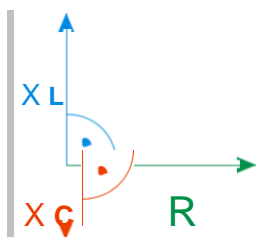Př. 1: Dokresli do obrázku fázor kapacitance, jejíž velikost je poloviční s porovnání s velikostí induktance.



Fázor kapacitance má poloviční délku a sm ěruje opačně než fázor induktance (s fázorem odporu svírá -90° místo 90° , které s n ěm svírá fázor induktance).

Stejně jako u jednotlivých druhů impedancí můžeme fázory používat i pro napětí a proudy. Platí pro ně to samé, co platí pro fázory impedancí.


Nakreslíme si jednoduchý sériový RLC obvod (sériové zapojení odporu, cívky a kondenzátoru).



Tři součástky na obrázku, chceme spojit do jediné, kteráž sevevku chová stejně.

⇒ Podobná situace jako při odvozování vzorce pro sériové zapojení rezistorů:

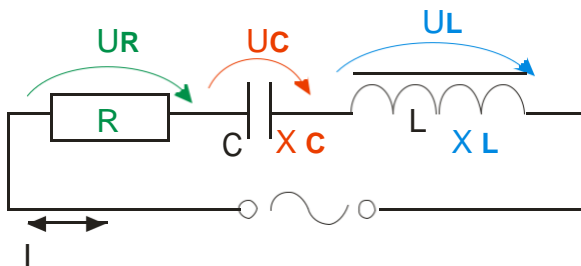
- všude stejný proud I ,
na různých součástkách známe napětí U_R , U_L , U_C (liší se nejen velikostí, ale i fázovým posunem vůči proudu).



Jednotlivá napětí nemůžeme normálně sečíst (kvůli fázovému posunu) ⇒ sečteme je pomocí fázorů ⇒ nakreslíme obrázek.




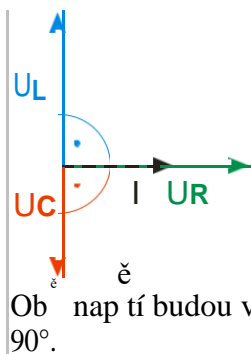Př. 2: Dokresli do obrázku fázory napětí U_L , U_C . Předpokládej, že platí: U_L o 90° a napětí U_C o 90° .



Oba napětí budou v 90° vůči napětí U_R i proudu I posunuté: napětí U_L o 90° a napětí U_C o 90° .

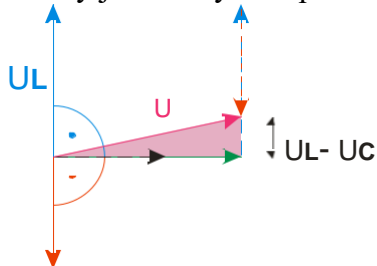Fázory jednotlivých napětí můžeme graficky snadno sečíst:



Velikost výsledného napětí můžeme určit z pravoúhlého úhlového trojúhelníku.

$$U_2 = \sqrt{U_R^2 + U_L - U_C^2}$$

$$I \cdot Z = \sqrt{I^2 \cdot R^2 + I^2 \cdot X_L - I^2 \cdot X_C^2}$$

$$I \cdot Z = I \cdot \sqrt{R^2 + X_L - X_C^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L - X_C^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L - X_C^2}, \text{ po dosazení: } Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

Ze stejného trojúhelníku můžeme určit i fázový posun.

$$\tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \frac{I X_L - I X_C}{I R} = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Shrnutí: V sériovém RLC obvodu platí:

- impedance („celkový odpor“): $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$ (na znaménku výrazu $\omega L - \frac{1}{\omega C}$ nezáleží),
- fázový posun: $\tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ (znaménko výrazu $\omega L - \frac{1}{\omega C}$ nám určuje směr fázového posunu),
- Ohmův zákon: $I = \frac{U}{Z} \Rightarrow U_R = I \cdot R, U_L = I \cdot X_L, U_C = I \cdot X_C$.

Př. 3: Ke zdroji střídavého napětí 5 V, 50 Hz, je připojen sériový obvod s odporem 2,5 , s ideální cívku 0,012 H a kondenzátorem 50 F . Urči indukanci cívky, kapacitanci kondenzátoru a celkovou impedanci obvodu. Urči proud, který obvodem protéká, fázový posun mezi napětím a proudem a napětí na jednotlivých součástkách.

Induktance cívky: $X_L = \omega L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,012 \Omega = 3,77 \Omega$.

Kapacitance kondenzátoru: $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} \Omega = 63,7 \Omega$.

Celková impedance: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{2,5^2 + (3,77 - 63,7)^2} \Omega = 60 \Omega$

Fázový posun: $\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{3,77 - 63,7}{2,5} = -24 \Rightarrow \varphi = -87^\circ 37'$

Proud: $I = \frac{U}{Z} = \frac{5}{60} \text{ A} = 0,083 \text{ A}$.

Napětí odpor: $U_R = I \cdot R = 0,083 \cdot 2,5 \text{ V} = 0,21 \text{ V}$.

Napětí cívka: $U_L = I \cdot X_L = 0,083 \cdot 3,77 \text{ V} = 0,31 \text{ V}$.

Napětí kondenzátor: $U_C = I \cdot X_C = 0,083 \cdot 63,7 \text{ V} = 5,3 \text{ V}$.


Z výsledků je vidět, že součet napětí na součástkách je opravdu větší než výsledné napětí, dokonce

samotné napětí na kondenzátoru je vyšší než napětí zdroje. Impedance kondenzátoru je daleko větší než impedance cívky kondenzátor (má záporný posun proudu a napětí).

Pedagogická poznámka: Předchozí obvod si zaslouží předvedení a změření proudu a napětí na součástkách, zejména ředpověď hodnoty napětí na kondenzátoru je pro žáky těžko uvěřitelná.

Př. 4: Ke zdroji střídavého napětí je připojen sériový obvod s rezistorem, ideální cívkou a kondenzátorem. Na jednotlivých součástkách byla naměřena napětí: $U_R = 5,6 \text{ V}$, $U_L = 8,3 \text{ V}$ a $U_C = 6,8 \text{ V}$. Urči napětí napájecího zdroje a fázový posun mezi proudem a napětím.

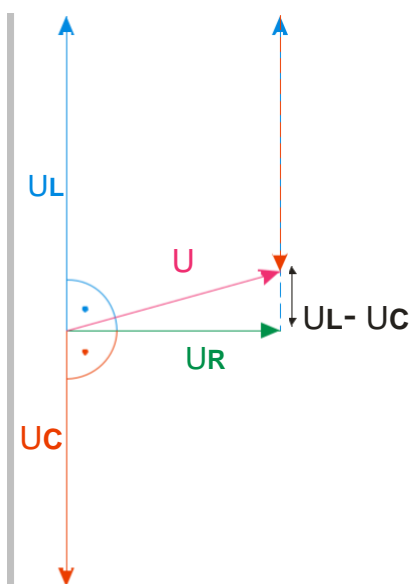Napětí na součástkách nemají stejný fázový posun \Rightarrow musíme je sčítat pomocí fázorů.



Z obrázku je zřejmé, že platí: $U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = \sqrt{5,6^2 + (8,3 - 6,8)^2} \text{ V} = 5,8 \text{ V}$$

$$\text{Fázový posun: } \tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \frac{8,3 - 6,8}{5,6} = 0,268 \Rightarrow \varphi = 15^\circ 00'$$

Pedagogická poznámka: Cíl následujícího příkladu není fyzikální, jde o práci s kalkulátorem. Pro snadnější odhalování chyb při zadávání prvního výrazu uvádíme několik postupných mezivýsledků (uvedené výrazy by opět měly být zadány najednou):

$$\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 31,83 \quad , \quad 2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 0,012 - \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = -24,29$$

$$2,5^2 + \left(\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 0,012 - 2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} \right)^2 = 596$$

Př. 5: Urči pro obvod s příkladu 3 celkovou impedanci obvodu, fázový posun a proud, který prochází obvodem, pro další frekvence zdroje 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz a 500 Hz. Ze získaných hodnot sestav tabulku. Hodnoty se snaž po čítat na kalkulačce najednou, při výpočtu hodnot pro různé frekvence využij funkci REPLAY (pokud ji kalkulátor obsahuje).

Jde o pouhé dosazování do vzorců z předchozího příkladu, měníme pouze hodnotu frekvence. Ukázkové dosazení pro 100 Hz.

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} = \sqrt{2,5^2 + \left(2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 0,012 - \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} \right)^2} \quad \Omega = 24,4 \Omega$$

$$\tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 0,012 - \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 50 \cdot 10^{-6}}}{2,5} = -9,7 \quad \Rightarrow \quad \varphi = -84^\circ 7'$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{5}{24,4} \text{ A} = 0,21 \text{ A}$$

| frekvence f | celková impedance Z | fázový posun | proud I |
|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 50 Hz | 60 | $-87^\circ 37'$ | 0,083 |
| 100 Hz | 24,4 | $-84^\circ 7'$ | 0,21 |
| 200 Hz | 2,64 | $-18^\circ 29'$ | 1,89 |
| 300 Hz | 12,3 | $78^\circ 14'$ | 0,41 |
| 500 Hz | 31,4 | $85^\circ 26'$ | 0,16 |

Pedagogická poznámka: Většina žáků samozřejmě nestihne spočítat celý příklad. Dopočítání nechávám jako úkol na doma s tím, že ho kontrolovat nebudu, ale výsledky budeme potřebovat.

Shrnutí: Při výpočtu celkové impedance sériového RLC obvodu postupujeme podobně jako při výpočtu celkového odporu sériově zapojených rezistorů. Sčítat jednotlivá napětí ale musíme pomocí fázorů.