



Jméno a příjmení:

Odpovězte na následující otázky:

1. Napište vztah pro výpočet převodu transformátoru.
2. Nakreslete a popište náhradní schéma transformátoru.
3. Nakreslete fázorový diagram transformátoru.
4. Nakreslete schéma transformátoru naprázdno a nakrátko.
5. Napište co je to procentní napětí nakrátko.
6. Napište co je to třída přesnosti měřicího přístroje.
7. Napište co je to relativní a co absolutní chyba měření.
8. Napište, co je to měřicí rozsah měřicího přístroje.